
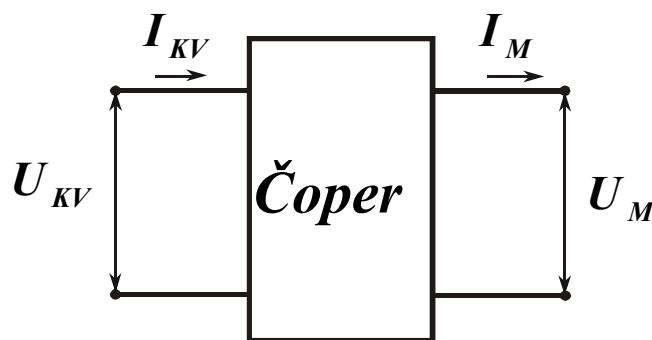


# Čoperska regulacija vučne sile

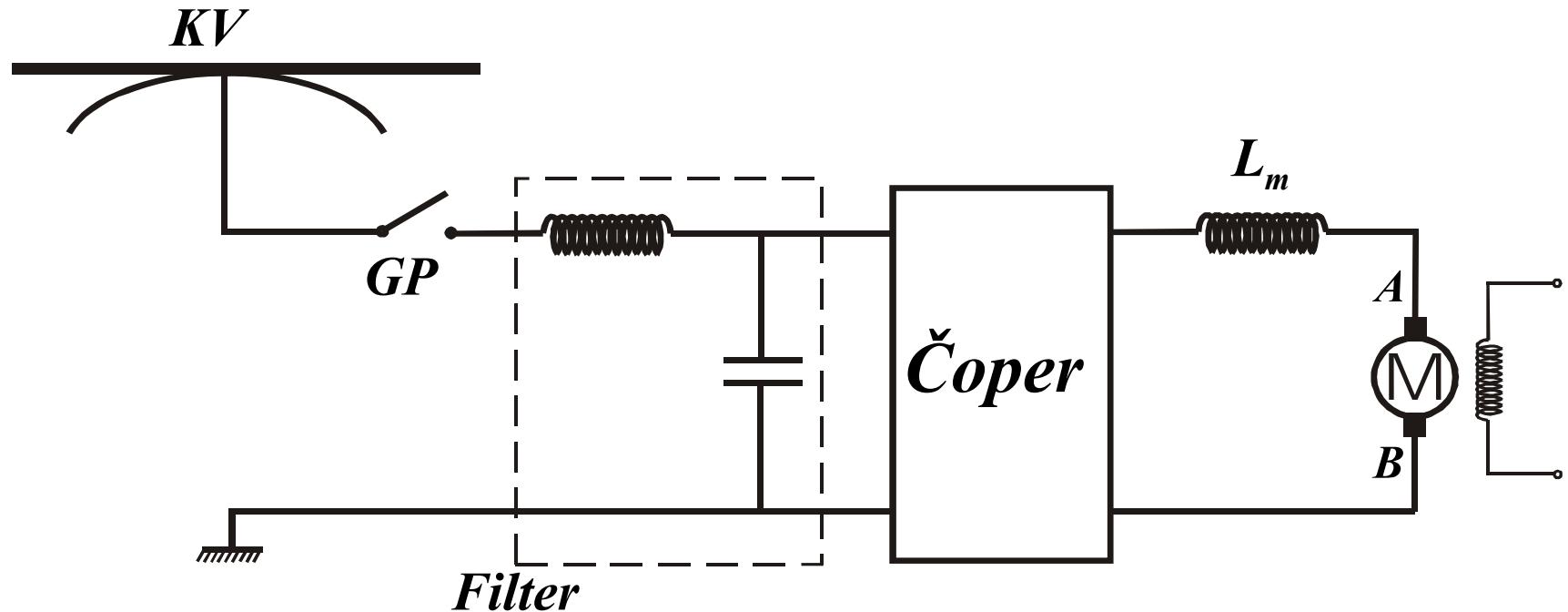

Predavanja iz VUCE

$\eta \rightarrow 1$  (zanemarujemo gubitke u čoperu)  $\Rightarrow P_m = P_{kv}$   
pri tome je klučna osobina čopera podešavanje napona bez gubitaka snage:  $U_m \in [0, U_{kv}]$

# ČOPER

## Spuštač napona "BUCK"

Pošto je  $L \rightarrow \infty$  struju  
možemo  
smatrati konstantnom!

$m$  - indeks modulacije

$$m = \frac{t_{on}}{T}$$

$$U_i = m \cdot E$$

$I_L$ - struja prigušnice



$$I_{ul_{sr}} = m \cdot I_L$$

kontinualno podešavanje  
od 0 do E snaga:

$$P = E \cdot m \cdot I_L \sim E \cdot I_L$$

Veličina prekidača:

$$\sum V \cdot A \sim I_L \cdot E$$

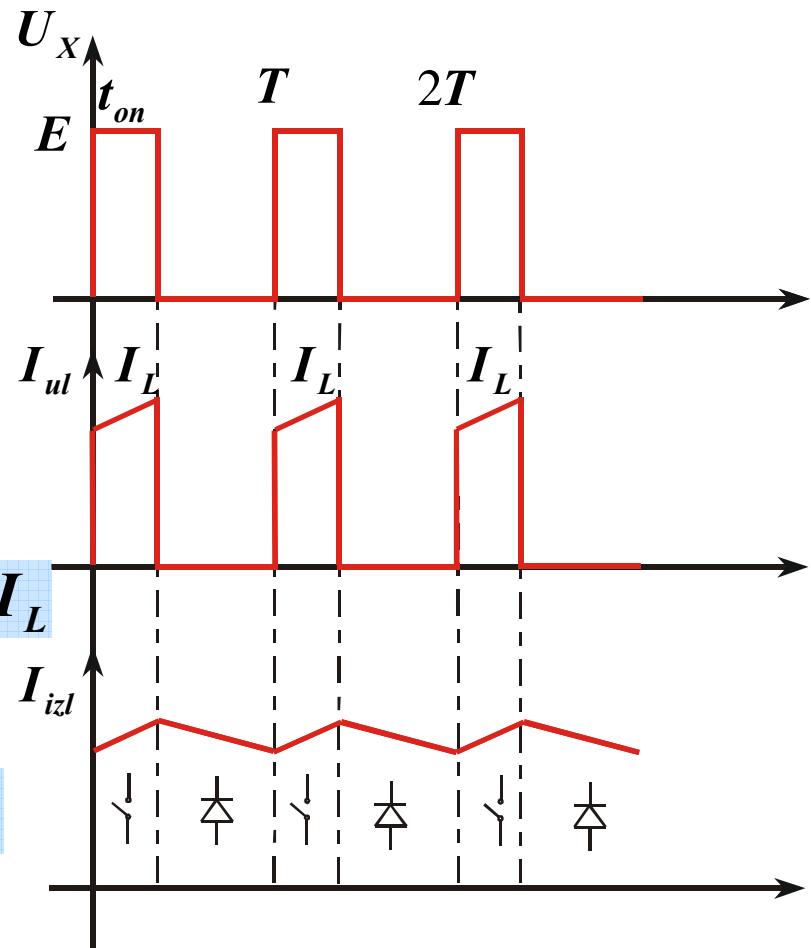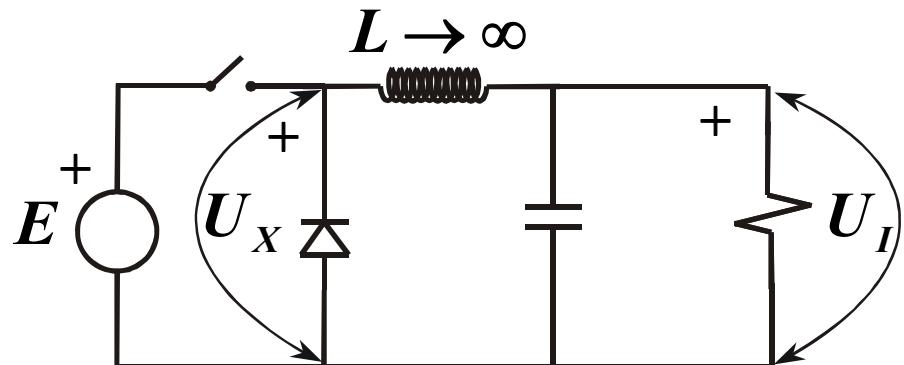

## Podizač napona "BOOST"

Pošto je  $L \rightarrow \infty$  struju  
možemo  
smatrati konstantnom!



Srednja vrednost  $U_x$  mora  
biti jednaka  $E$

Kontinualno podešavanje  
od  $E$  do  $\infty$

Snaga:  $P \sim E \cdot I_L$

Veličina prekidača:
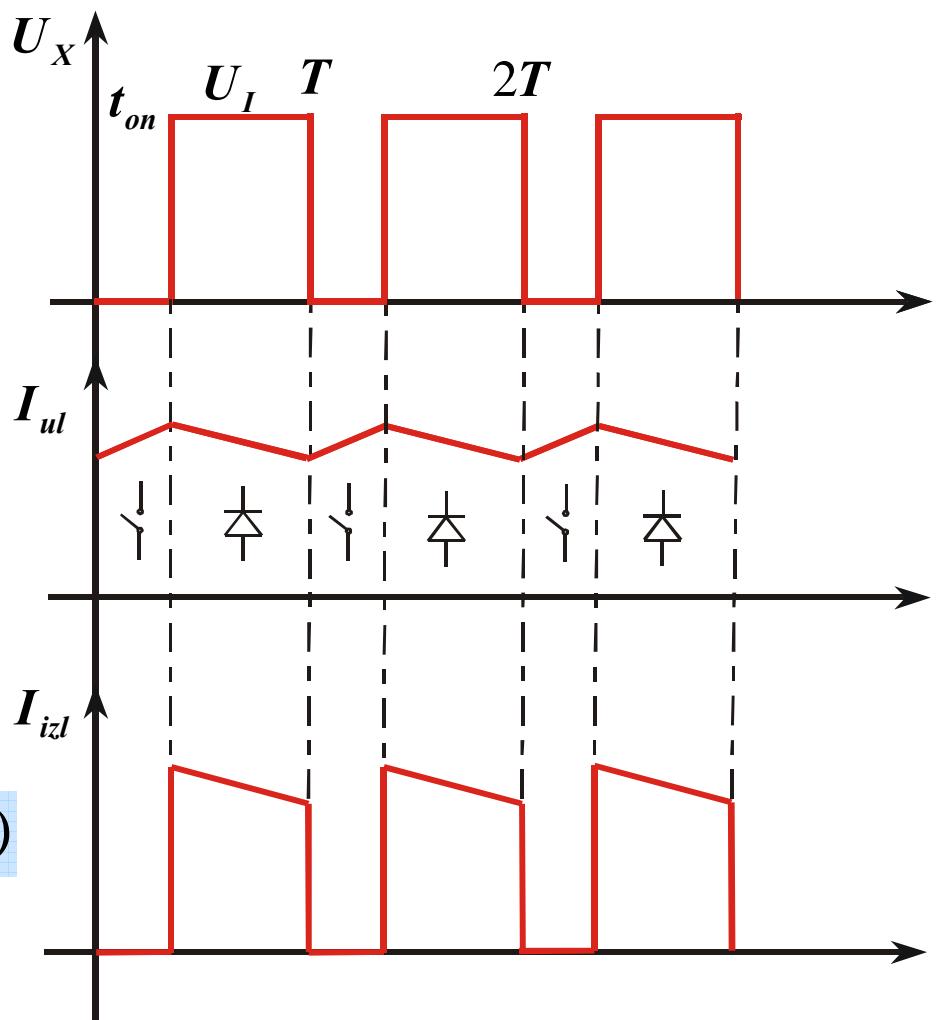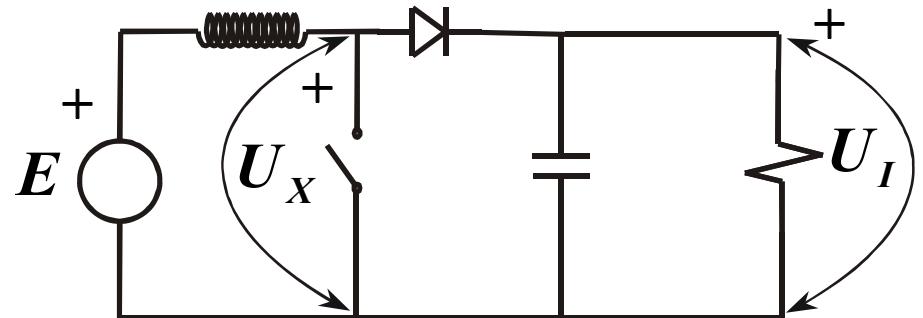
$$\sum V \cdot A \sim U_i \cdot I_L \quad (U_i > E)$$



# Obrtači napona "BUCK - BOOST"

Pošto je  $L \rightarrow \infty$  struju  
možemo  
smatrati konstantnom!

Srednja vrednost napona  
na prigušnici  $U_x = 0$

$$U_i = \frac{m \cdot E}{1 - m}$$



Može davati manji ili  
veći napon od ulaznog

**Snaga:**  $P \sim \frac{E \cdot I_L}{2}$

Veličina  
prekidača:

Predavanja iz VUCE
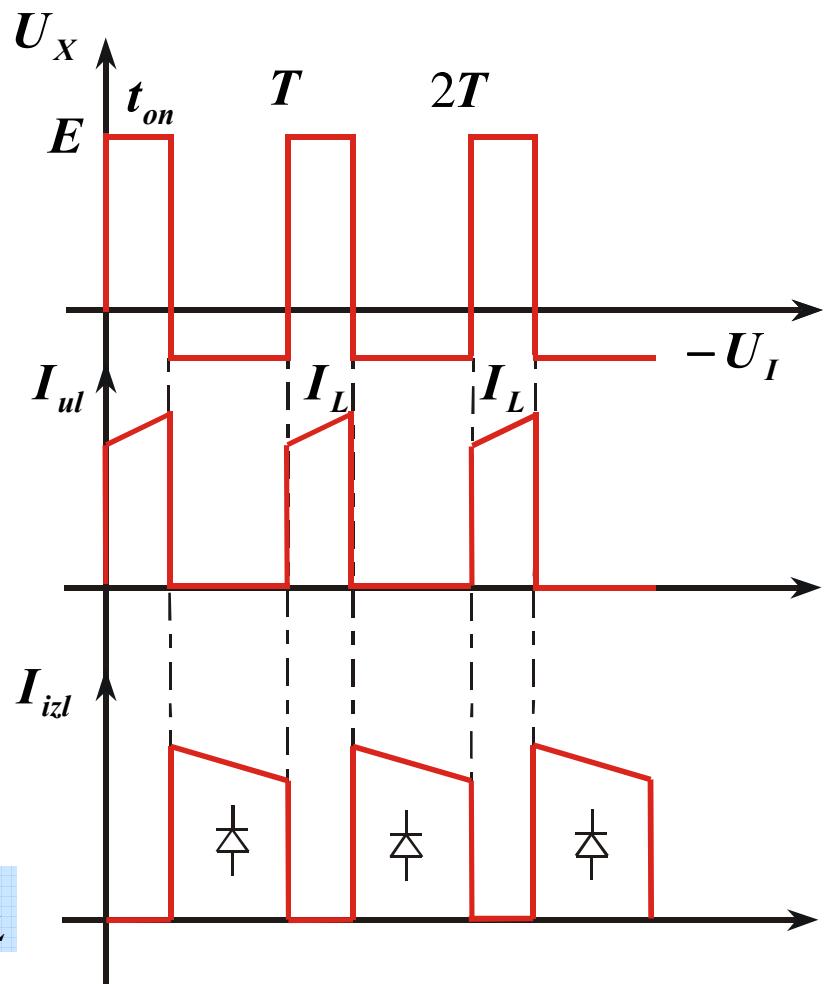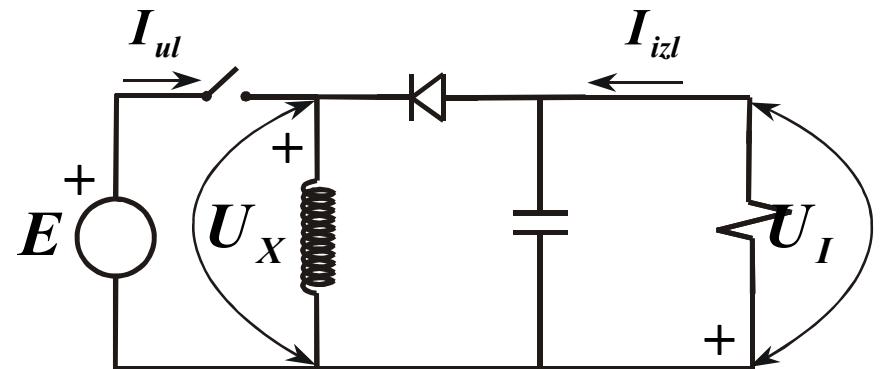
$$\sum V \cdot A \sim 2 \cdot E \cdot I_L$$



**Veličina prekidača se definiše kao  $\sum V \cdot A$ .**

**U vuči se koristi samo prva vrsta čopera (BUCK).  
Motor je okarakterisan nominalnim  
naponom i on je jednak maksimalnom  
trajnom naponu za koji je pravljena izolacija.**

**Bitno:**


**Dimenzije, težina, grejanje čopera ( vezano za naponski i strujni kapacitet upotrebljenih prekidača)**

**Po pitanju dimenzija najpovoljniji je spuštač napona.  
Obrtač se jedino koristi u prekidačkim izvorima napajanja.**

**Čoperi spuštači napona se dele na:**

- Čopere spuštače napona sa rekuperacijom**
- Čopere spuštače napona bez rekuperacije**

## Čoper spuštač napona sa rekuperacijom

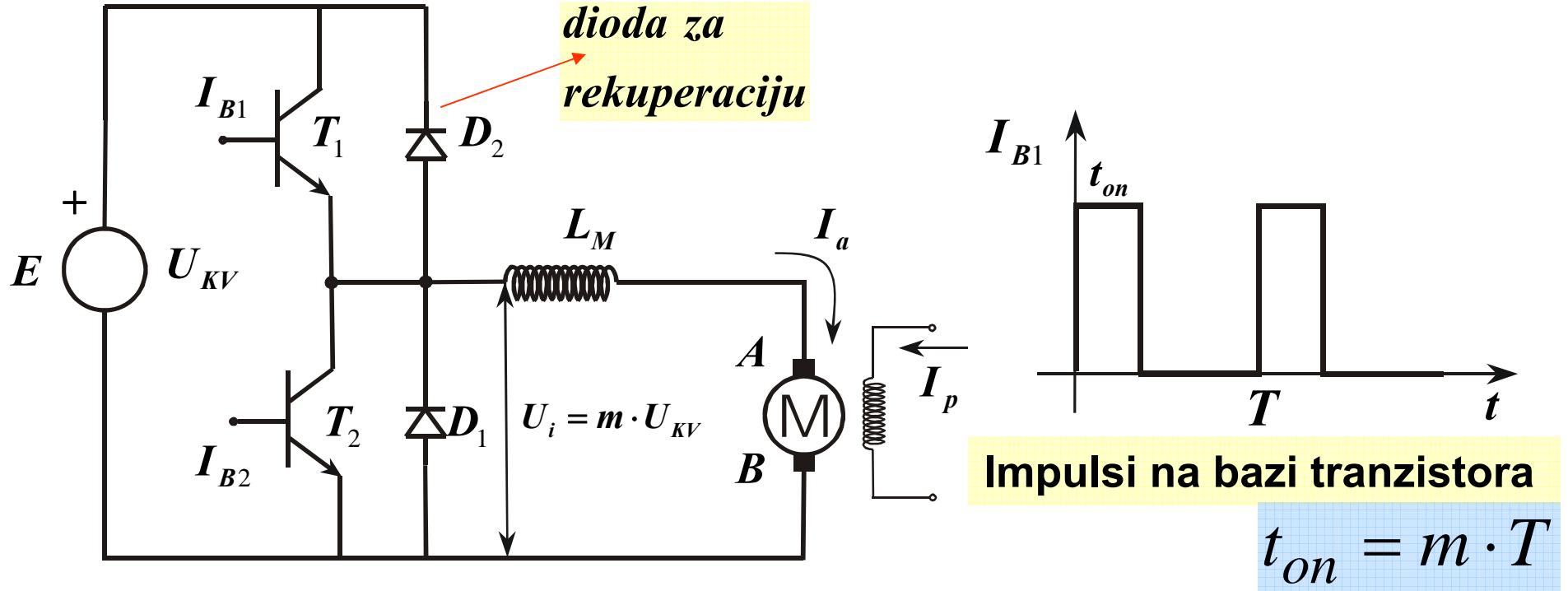

$$U_i = m \cdot U_{kv} = K_e \cdot \Phi \cdot \omega + R_a \cdot I_a \Rightarrow \omega = \frac{m \cdot U_{kv} - R_a \cdot I_a}{K_e \cdot \Phi}$$

$$F_v \sim M_{em} \sim I_a = \frac{m \cdot U_{kv} - K_e \cdot \Phi \cdot \omega}{R_a^*}$$

$$R_a^* = R_a + R_L \Rightarrow$$


Promenom  $t_{on}$  može se podešavati kontinualno brzina i vučna sila.

Omski otpor  
prigušnice

Ukoliko bi postojali samo  $T_1$  i  $D_1$   
ne bi' mogli vršiti rekuperaciju energije.  
Stoga su neophodni  $T_2$  i  $D_2$ .

**Kod manipulativnih vozila mora se ostvariti mogućnost promene polariteta.  
Ovo je omogućeno tzv. H mostom.  
On ima dvostruko više elemenata.  
Ovakav čoper se primenjuje za manje vučne snage, do 100kW.**
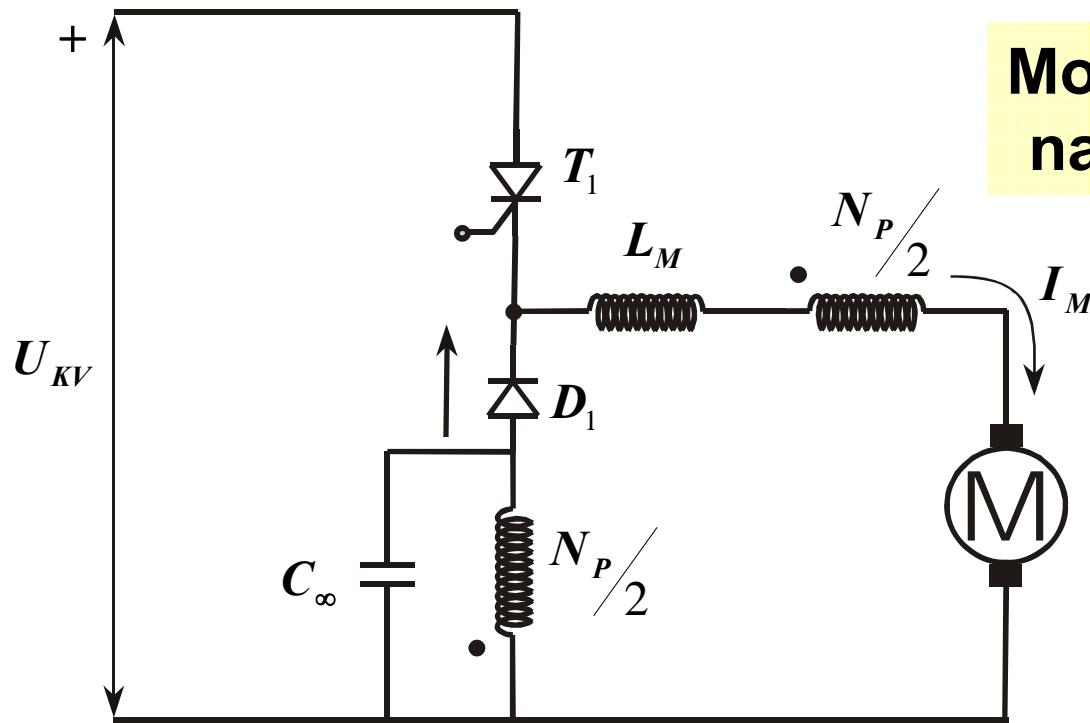
## Tiristorski nerekuperativni čoper sa tiristorima za automatsko slabljenje polja




Motor ima pobudni napon iz dva dela

Struja kroz  $D_1$  ima impulsni karakter a da bi se izbegla naizmenična komponenta vezuje se  $C$ .

$$U_i = m \cdot E \approx U_m \approx E \approx \omega$$
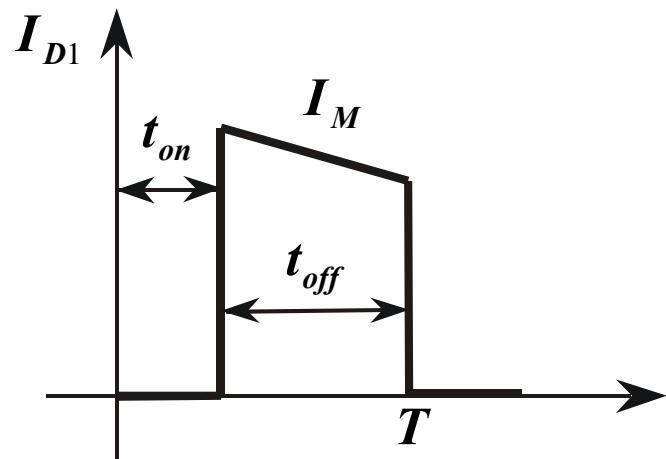
$$\omega \in [0, \omega_{nom}] \quad m \in [0, 1]$$



$$I_{D_1}^{sr} = (1 - m) \cdot I_m \rightarrow \text{srednja vrednost struje}$$

$$F_p = F_1 + F_2 = \frac{N_p}{2} \cdot I_m + \frac{N_p}{2} \cdot (1 - m) \cdot I_m = N_p \cdot I_m \left( 1 - \frac{m}{2} \right)$$

# Praktična realizacija eksplotacione karakteristike tranzistorskog vučnog čopera

**Kod vozila za masovni transport snaga motora**


$$P \approx 100 \div 200 \text{ kW}$$

**a motornih kola**  $\sim 800 \text{ kW}$ . U upotrebi su čoperi

$$P \sim 200 \text{ kW} \quad U \sim 700 \div 1200 \text{ V} \quad I_{\max} = 300 \div 1000 \text{ A}$$


**Najčešće se koriste IGBT tranzistori  
(INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR)**

**Tumačenje IGBT-a**

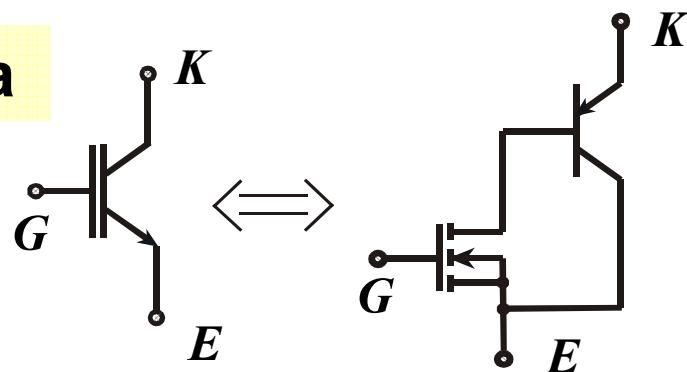

Za  $V_G > V_T$  ( $V_T$  - napon praga) prekidač vodi.

Prelazni procesi:

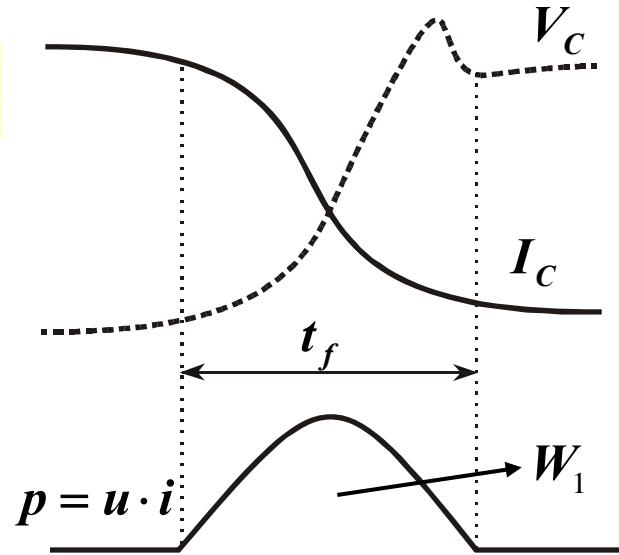

$t_f$  - određuje komutacionu učestanost


$IGBT \sim 1\mu s$



$$f_{kom} \cong 5kHz = f_{PWM} \cdot W_1$$



Snaga gubitaka pri komutaciji:

$$P_\gamma^{nom} = f_{PWM} \cdot W_1$$

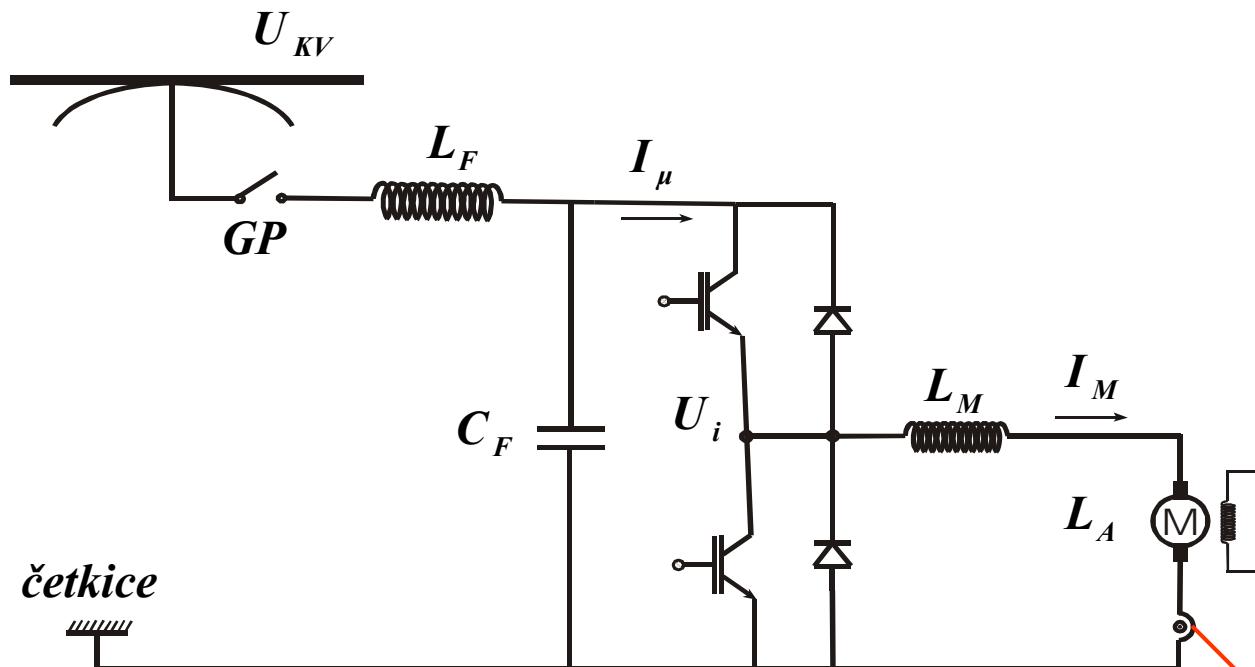

četkice


Merenje armaturne  
struje

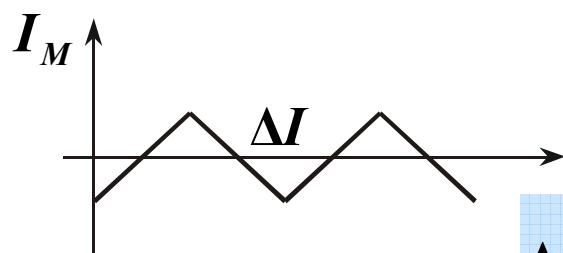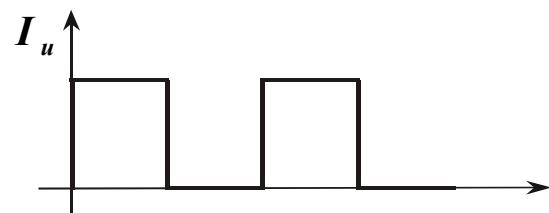

Predavanja iz VUCE

$$\Delta I \sim \frac{1}{f_{PWM} \cdot \sum L}$$

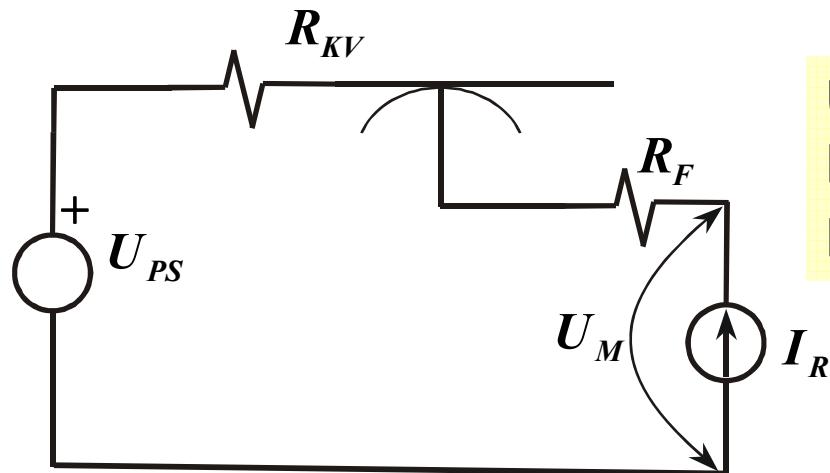
- L<sub>F</sub> i C<sub>F</sub> služe kao filter za eliminaciju visoko frekventnih komponenti**
- L<sub>A</sub> nije dovoljno da smanji "ripl" struje motora ispod granice**
- 5 - 10% I<sub>nom</sub> pa se dodaje L<sub>m</sub>**
- Armaturalna struja se meri iz razloga zaštite i regulacije vučne sile**
- Pobuda obično nezavisna i napaja se iz posebnog izvora**




**U<sub>ps</sub>** - napon podstanice  
**R<sub>kv</sub>** - otpor kontaktnog voda  
**R<sub>F</sub>** - otpor prigušnice iz filtra

$$U_M = U_{PS} + (\sum R) \cdot I_R$$

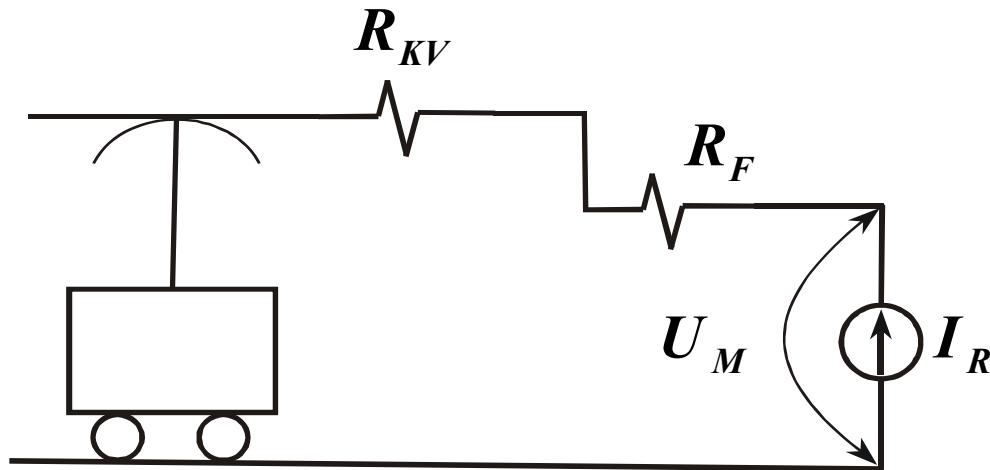
Podstanice vrlo često nisu receptivne (tj. ne mogu da prime energiju kočenja). U tom slučaju ona se mora utrošiti na neko vozilo koje se trenutno nalazi u motornom režimu



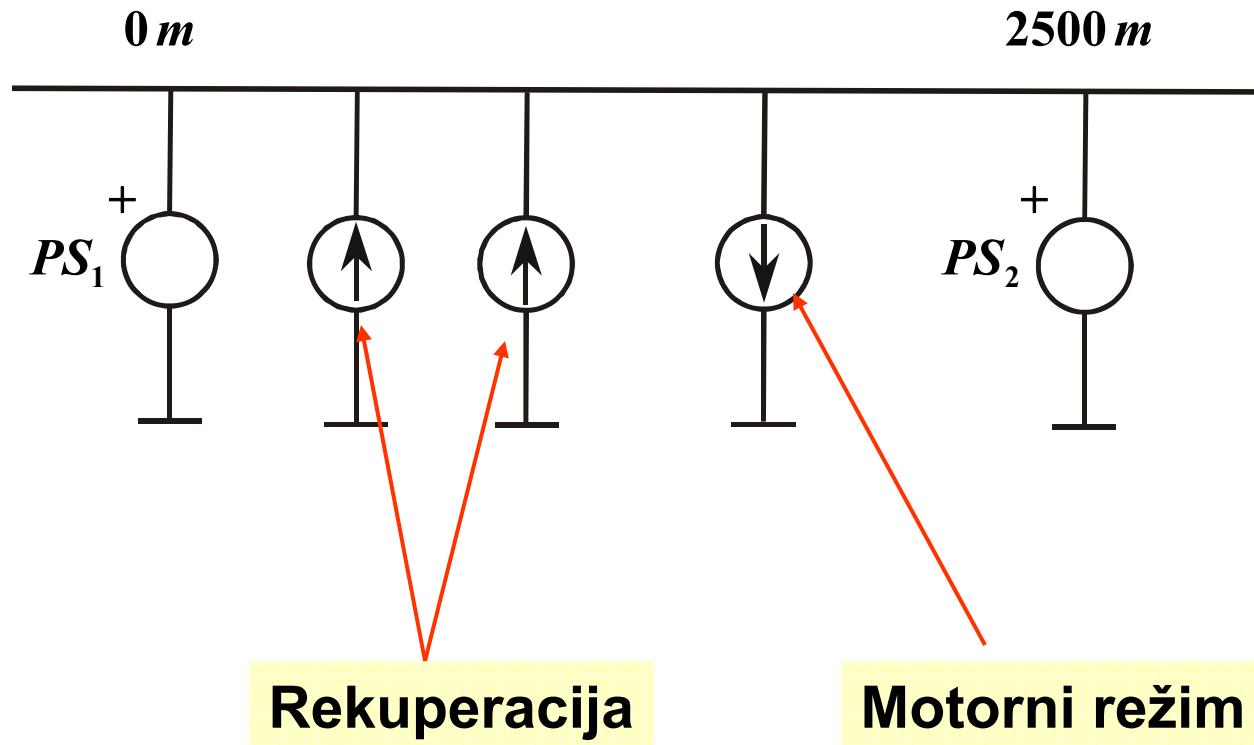**Na motoru napon ne sme preći  $U_M$  ( $U_{\text{nom}} + 10\%$ ). Ako se to desi mora se preći na mehaničko kočenje.**



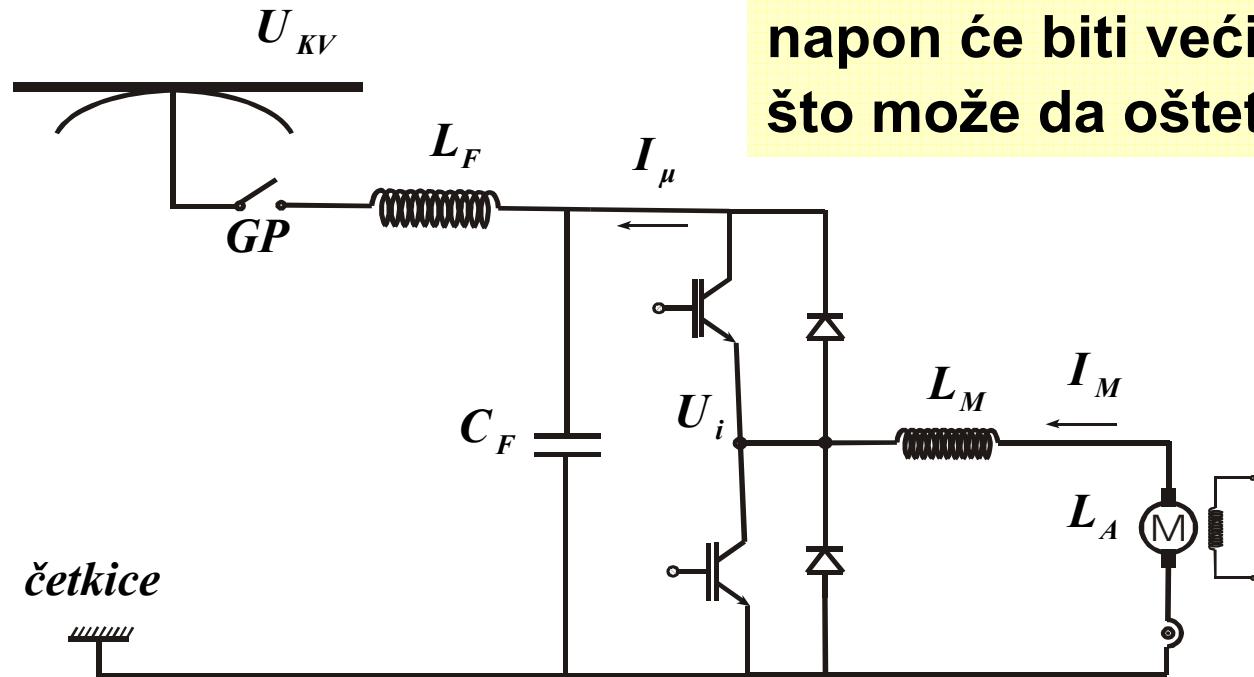
**Ukoliko mreža nije u stanju da prihvati rekuperiranu energiju:**



za desetak millisekundi  
napon će biti veći od  $U_{MAX}$   
što može da ošteti tranzistore



**Struja rekuperacije preko gornje diode uvećava napon na  $C_F$**

$$\frac{dV_{CF}}{dt} = \frac{I_R}{C_F}$$

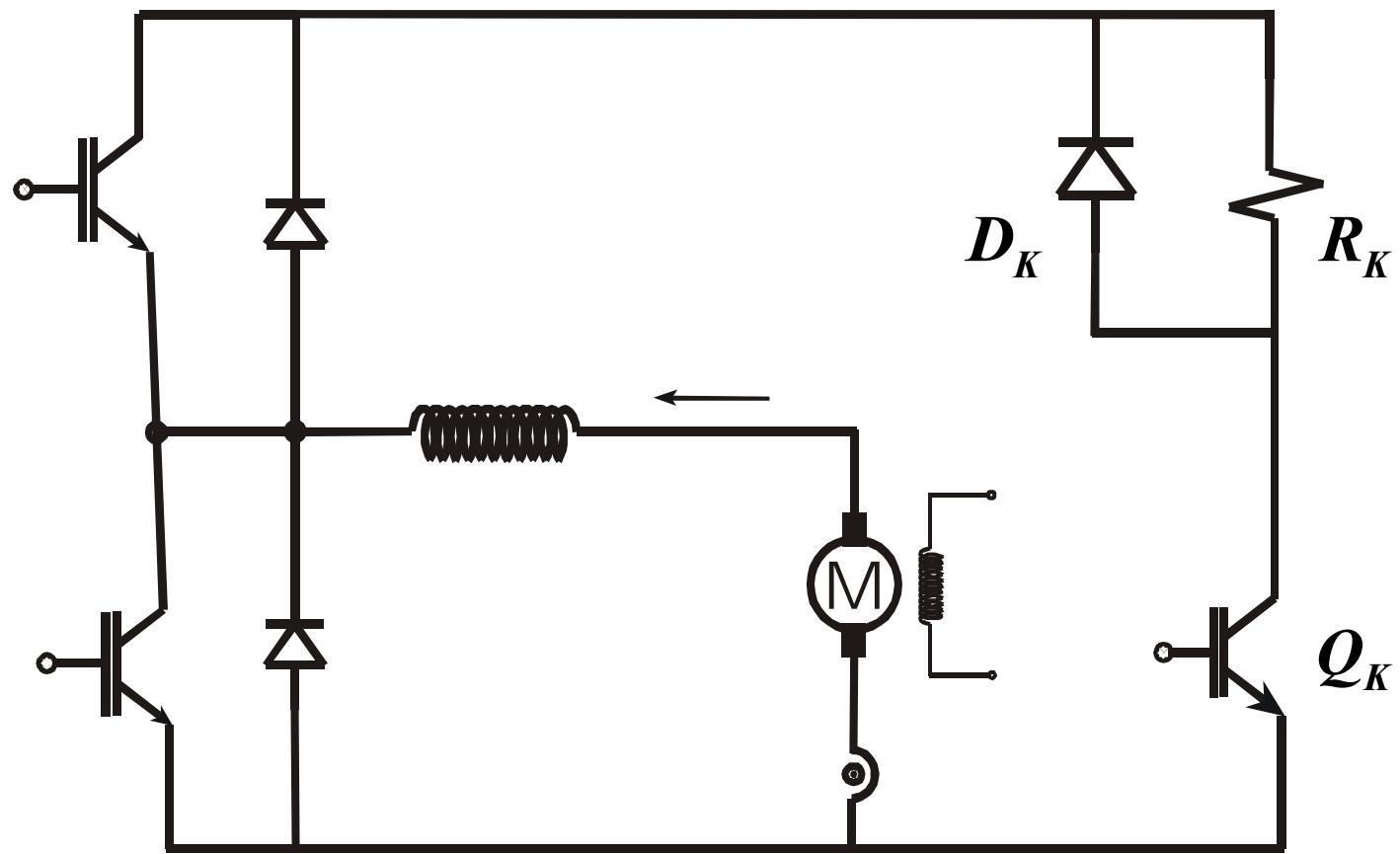

**$Q_K$  se uključuje i rasterećuje  $C_F$ ,  
višak energije se "spaljuje" na  $R_K$**

## Elektromagnetne smetnje vučnog čopera

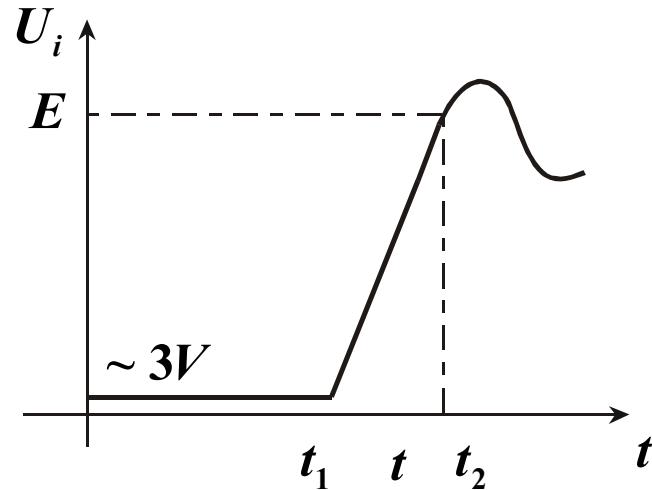
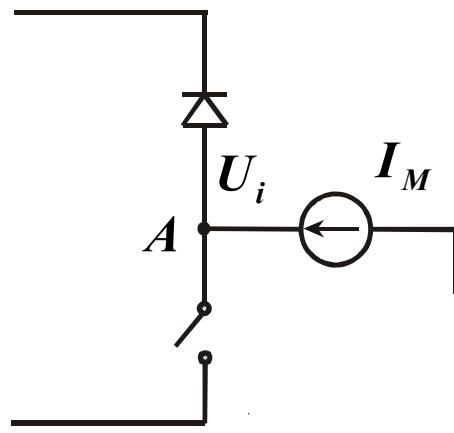


do  $t_1$  prekidač vodi. U  $t_1$  prekidač se otvara i dolazi do debalansa struja. Dioda još nije provela.

Da bi zaključili šta se događa moramo posmatrati parazitne kapacitivnosti  $C_P$ .

$$\frac{dU_i}{dt} = \frac{I_M}{C_P} \approx 20 \frac{V}{nsec}$$

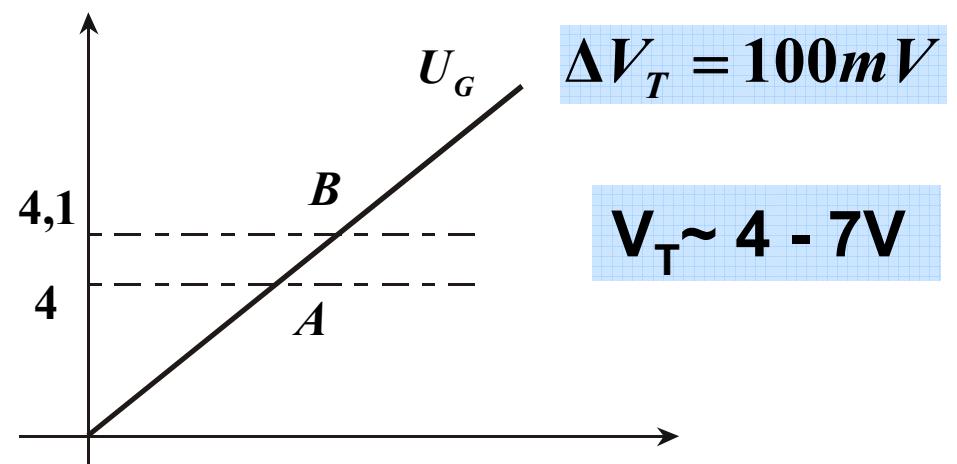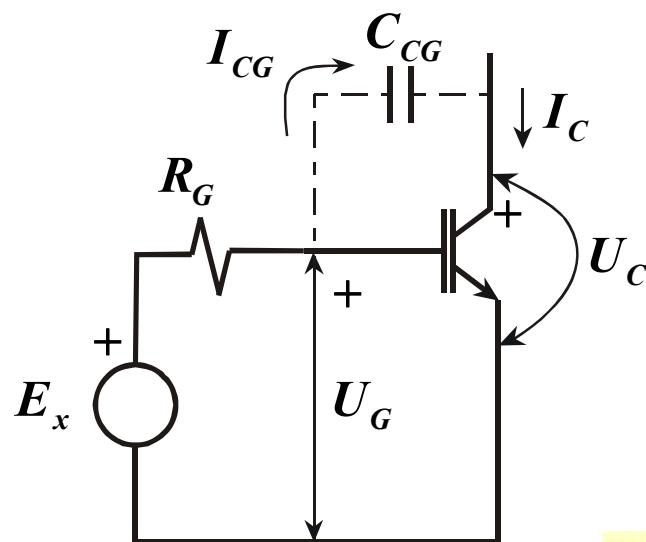
U trenutku  $t_2$  provede dioda. Najkritičniji je deo od  $t_1$  do  $t_2$ , javlja se problem elektromagnetske kompatibilnosti (velika strmina). Naročito opasno za komunikacione veze



u A prekidač počinje da se uključuje  
dok je u B već uključen

$C_{CG}$  - parazitna kapacitivnost kolektor-gejt

Predavanja iz VUCE

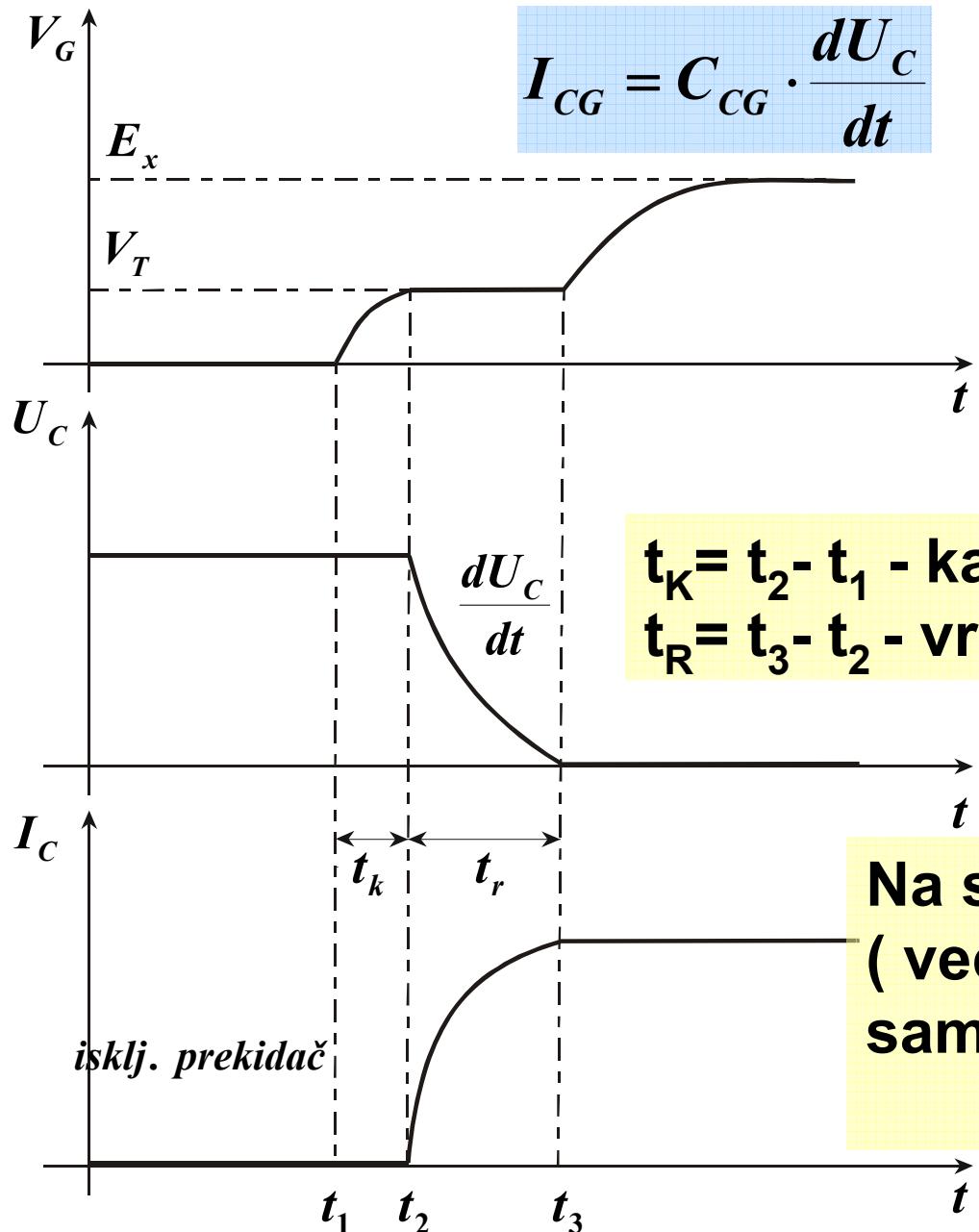

Balans struja u gejtu  
biće zadovoljen od  $t_2$  do  $t_3$   
jer je  $I_{RG}$  ide kroz  
 $C_{CG}$  odnosno  $I_{RG} = I_{CG}$

$$I_{RG} = \frac{E_x - V_T}{R_G}$$

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{E_x - V_T}{R_G \cdot C_{CG}}$$


$t_K = t_2 - t_1$  - kašnjenje  
 $t_R = t_3 - t_2$  - vreme uspona  $I_C$

Na strminu utičemo izborom  $R_G$   
( veće  $R_G$  manja strmina a  
samim tim i manje smetnje)

**Gubici usled komutacije imaju pik u  $t_R$   
pa stoga  $R_G$  ne sme biti preveliko**

$U_C$ 

## Gubici snage i hlađenje vučnog čopera

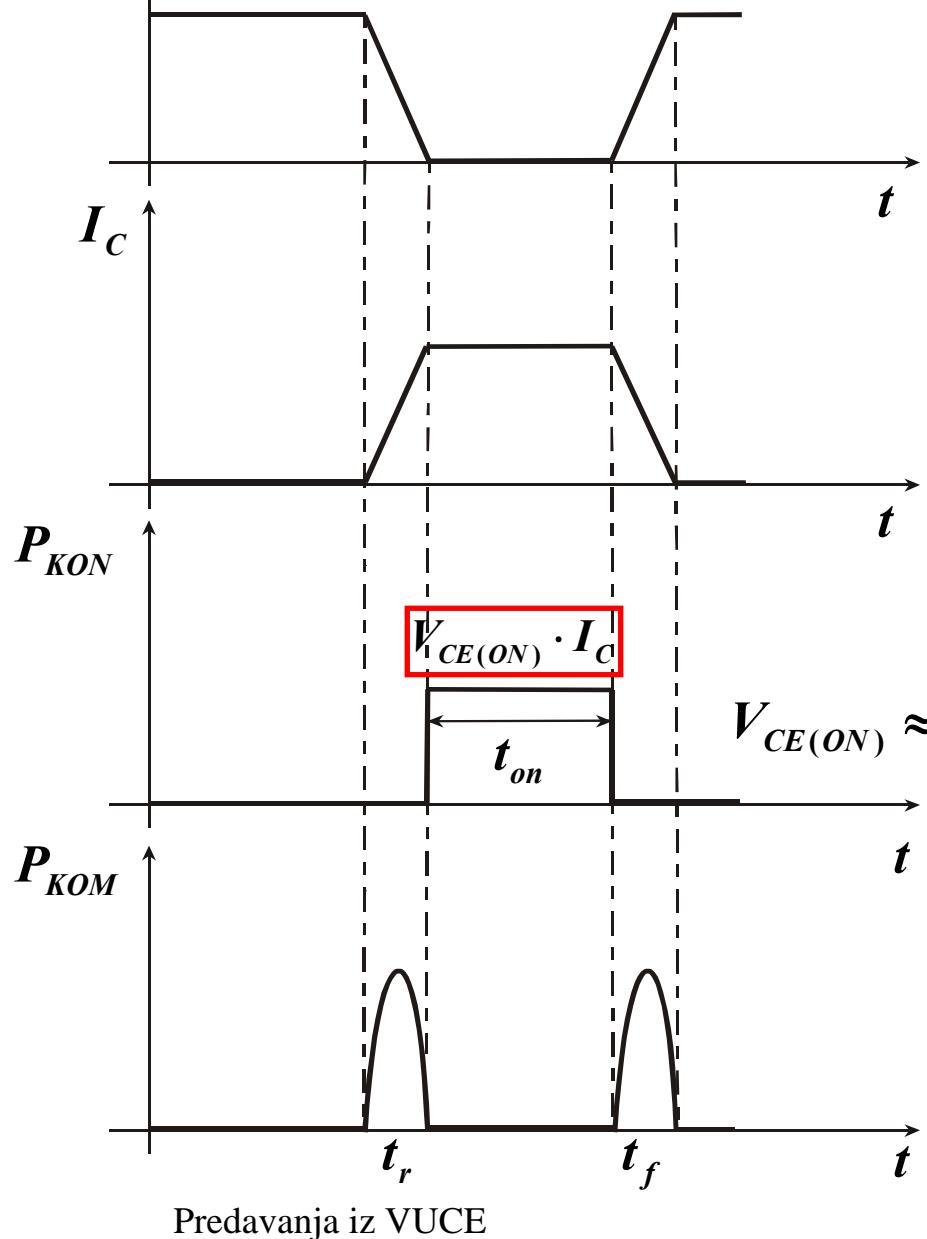

$$V_{CE(ON)} \cdot I_C$$

$$V_{CE(ON)} \approx 3V$$

$$P_\gamma = P_{KON} + P_{KOM}$$

$P_{KON}$  – kondukcija

$P_{KOM}$  – komutacija

$$P_{KON} = \frac{t_{ON}}{T} \cdot V_{CE} \cdot I_C$$

Ako usvojimo  $t_R \approx t_F$  i da se talasni oblici  $U_C$  i  $I_C$  linearno menjaju


$$P_{KOM} = \frac{1}{2} \cdot U_C^{\max} \cdot I_C \cdot f_{PWM}$$

**Dimenzije prekidača su 100x50x25 mm (za stotinak volti i 1500A) pa sledi da su gubici oko 1500W. Problem koji se javlja je kako odvesti toplotu da ne bi došlo do oštećenja.**

**Mali prekidači imaju mali toplotni kapacitet pa se stoga montiraju na aluminijumski hladnjak. Hlađenje ventilatorom nije moguće vršiti jer, u vuči, pretvarač mora biti izolovan**

**Za hlađenje se koriste toplotni ili freonske pumpe.  
Kao rashladno sredstvo koristi se freon**

## Sanduk za smeštaj pretvarača

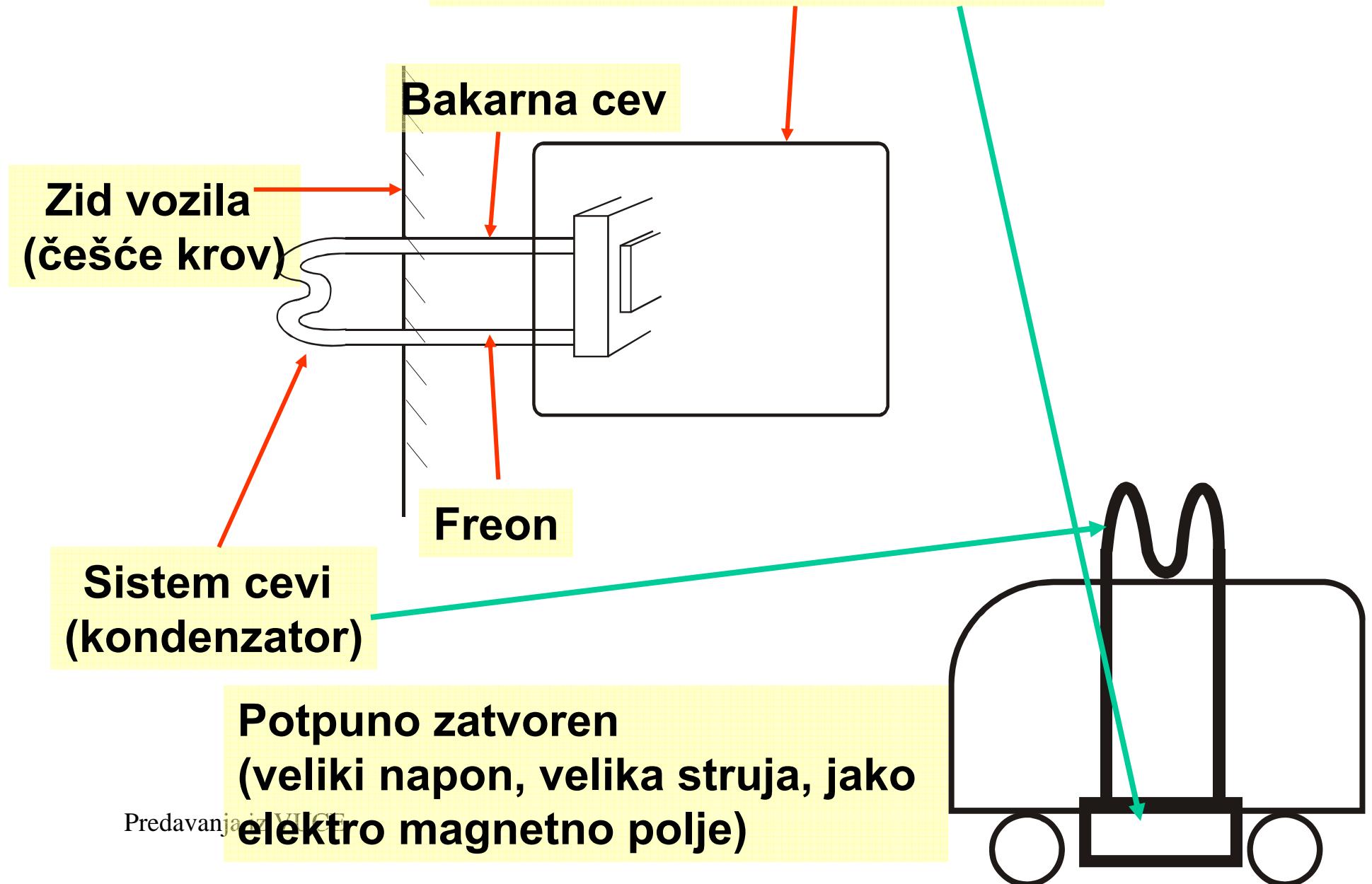

$$\begin{cases} 2-3 \text{ l freona} \\ 15 \text{ m Cu cevi} \end{cases} \rightarrow \text{odvode oko } 3kW$$

Freon ugrožava životnu sredinu, koristi se samo u zatvorenim i bezbednim sistemima !



## Regulacioni blok dijagram tranzistorskog vučnog čopera sa IGBT

meri se:  $I_a$  - armaturna struja  
 $\theta$  - temperatura


$U_{ul}$  - ulazni napon čopera

Procenjuje se:  $\omega_m$  - ugaona brzina obrtanja

$$\omega_m \approx \frac{U_M}{K_e \cdot \Phi}$$


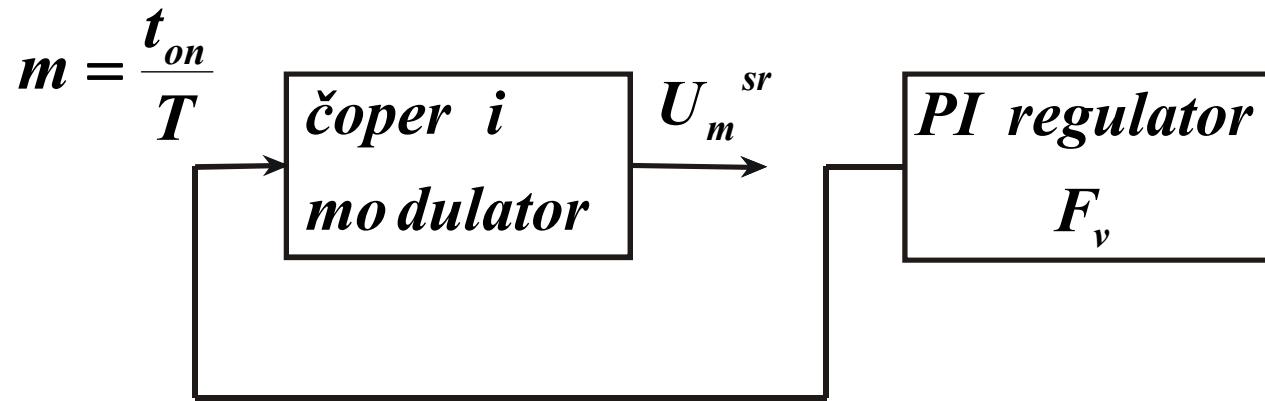
**Zadaci regulacije:**

- određivanje  $t_{on}$
- određivanje napona napajanja pobudnog namota



$$I_a = \frac{U_M - E_{MS}}{R_a + (L_M + L_a) \cdot S}$$

$$U_a = f(m) \sim f(t_{on})$$

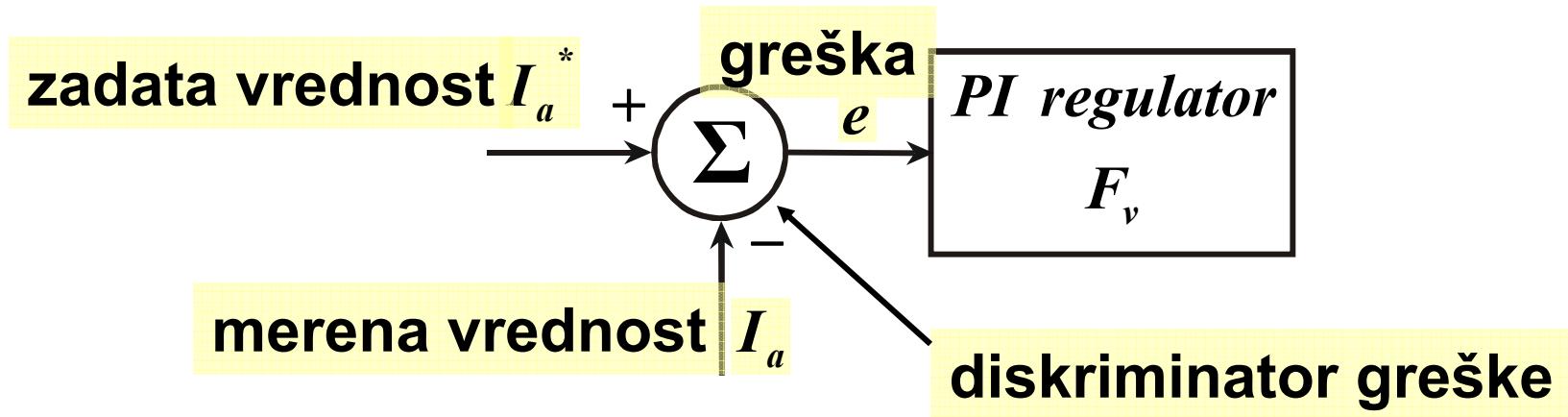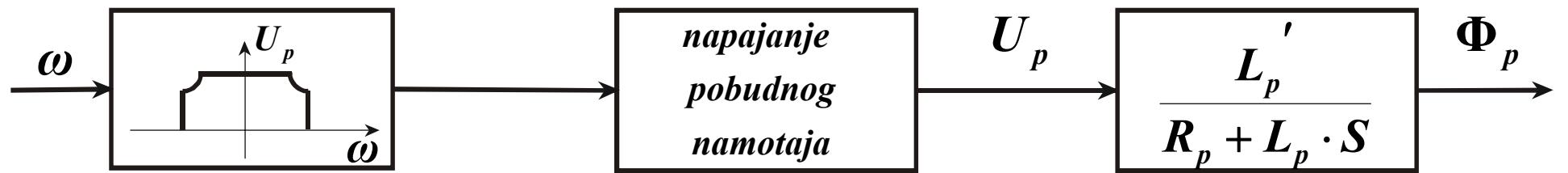

$$I_a = \frac{U_M - E_{MS}}{R_a + (L_M + L_a) \cdot S}$$


$$U_a = f(m) \sim f(t_{on})$$

**Kako se određuje  $I_a^*$  (željena armaturna struja):**


- regulacija brzine – čovek
- diskriminator greške brzine – čovek
- pomeraj pedale gasa - zadata vučna sila (zadaje - čovek)

**Veoma često položaj pedale direktno određuje  $I_a^*$ .**

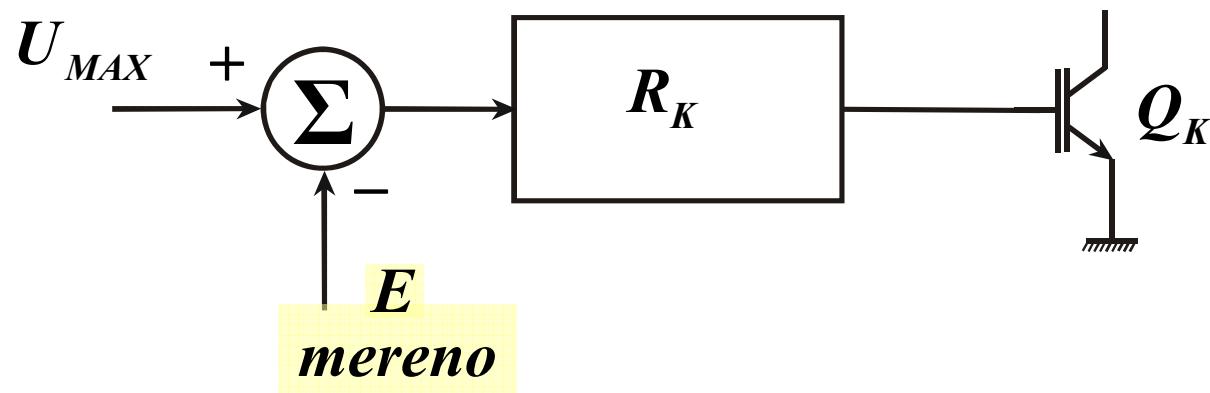
**Ovaj regulator ima zadatak da se obezbedi i ograničenje napona kojim se čoper napaja.**



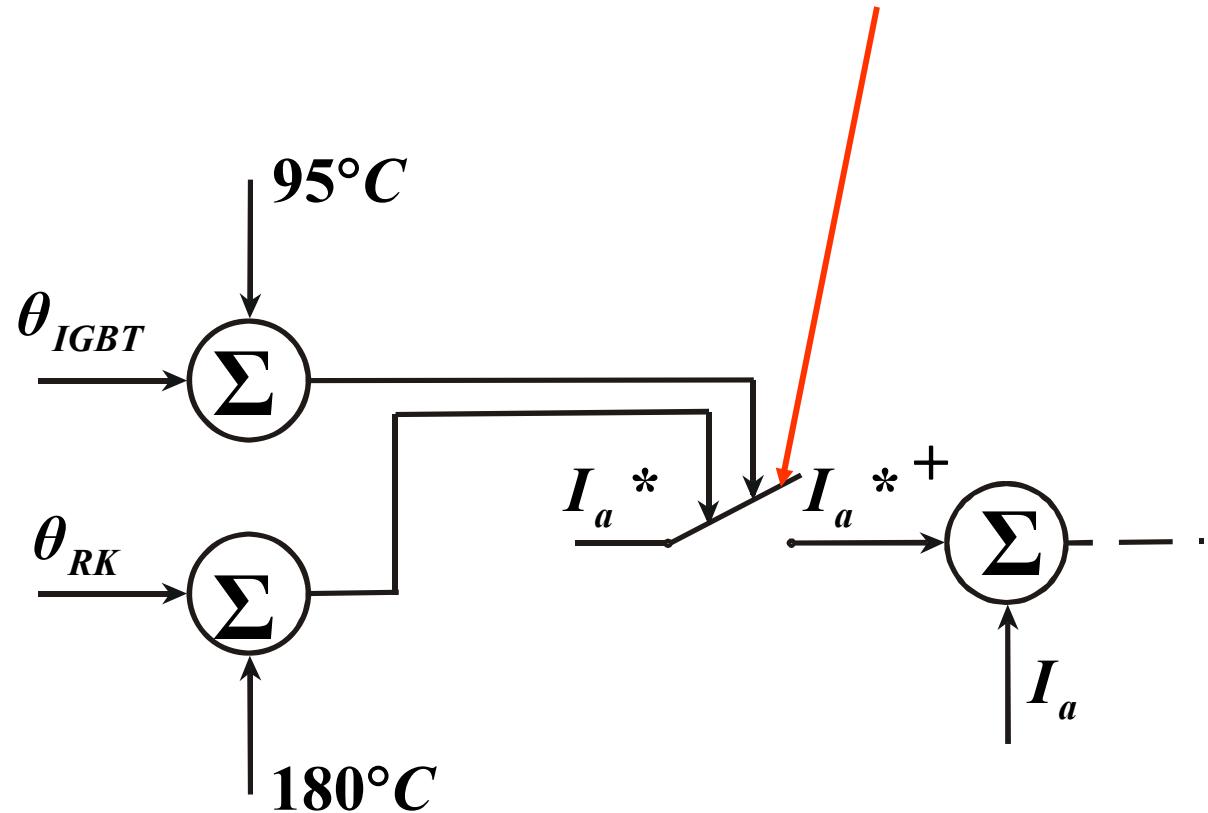**Ručno – postoji mogućnost da se  
pusti u rad bez obzira na pregrevanje!**




## Bilans utrošene električne energije

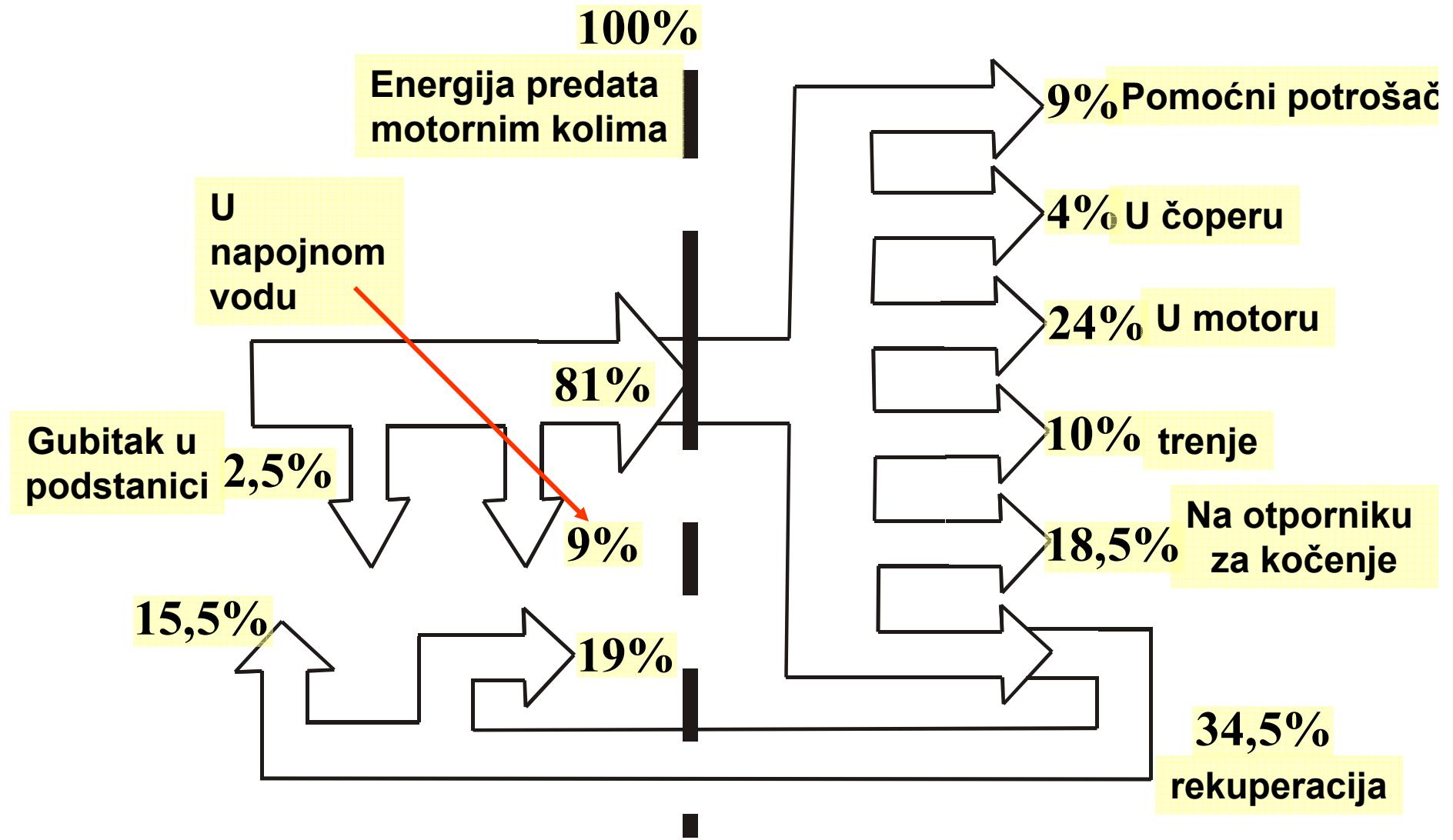
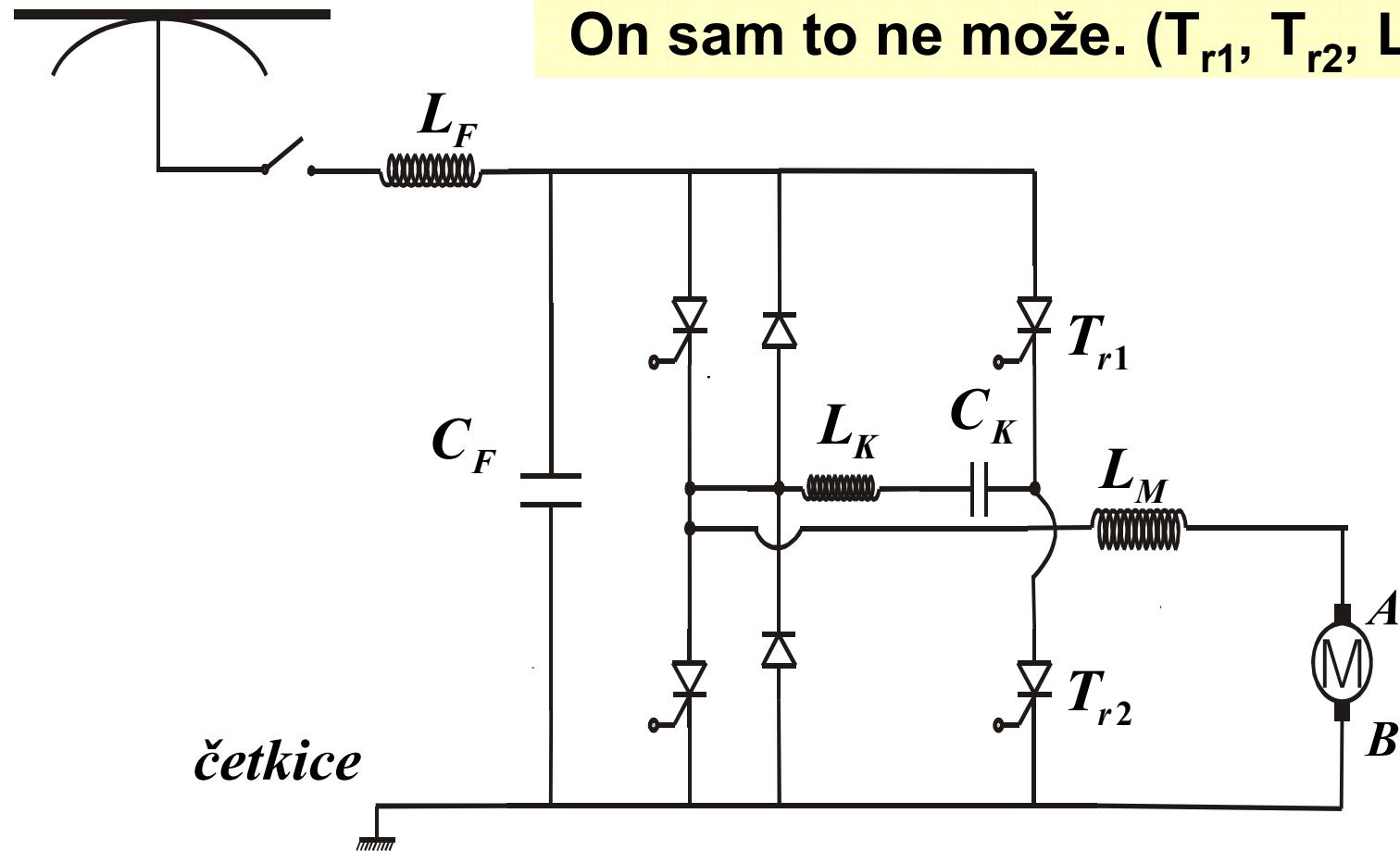
## Tiristorski vučni čoper

Komutaciona kola isključuju tiristor.  
On sam to ne može. ( $T_{r1}$ ,  $T_{r2}$ ,  $L_K$ ,  $C_K$ )



$$\tau_K \sim \pi \sqrt{L_K \cdot C_K}$$

**C<sub>K</sub>** mora svaku narednu komutaciju da dočeka  
na određenom potencijalu  
**U toku t<sub>on</sub>** mora da se završi cela komutacija.

$$U_{SR} = E \cdot \frac{t_{on}}{T}; U_{SR}^{\min} = E \cdot \frac{t_{on}^{\min}}{T} = (R_a + R_{L_m})$$

**Problem je kada U<sub>SR</sub><sup>min</sup>>U<sub>M pol</sub>  
T↑ , f<sub>PWM</sub>↓ ; f<sub>PWM</sub><sup>nom</sup>~ 200 - 800 Hz**


**Pri polasku f ∈ [0, f<sub>nom</sub>] javljaju se karakteristični zvuci pri polasku**


## Pomoćna oprema vozila za masovni prevoz putnika

- signalizacija i detekcija voza
- grejanje i klimatizacija
- "glavno" i "dežurno" svetlo

Detekcija voza - uređaj je lociran u šinama.  
Jedna od šina je sekcionisana.

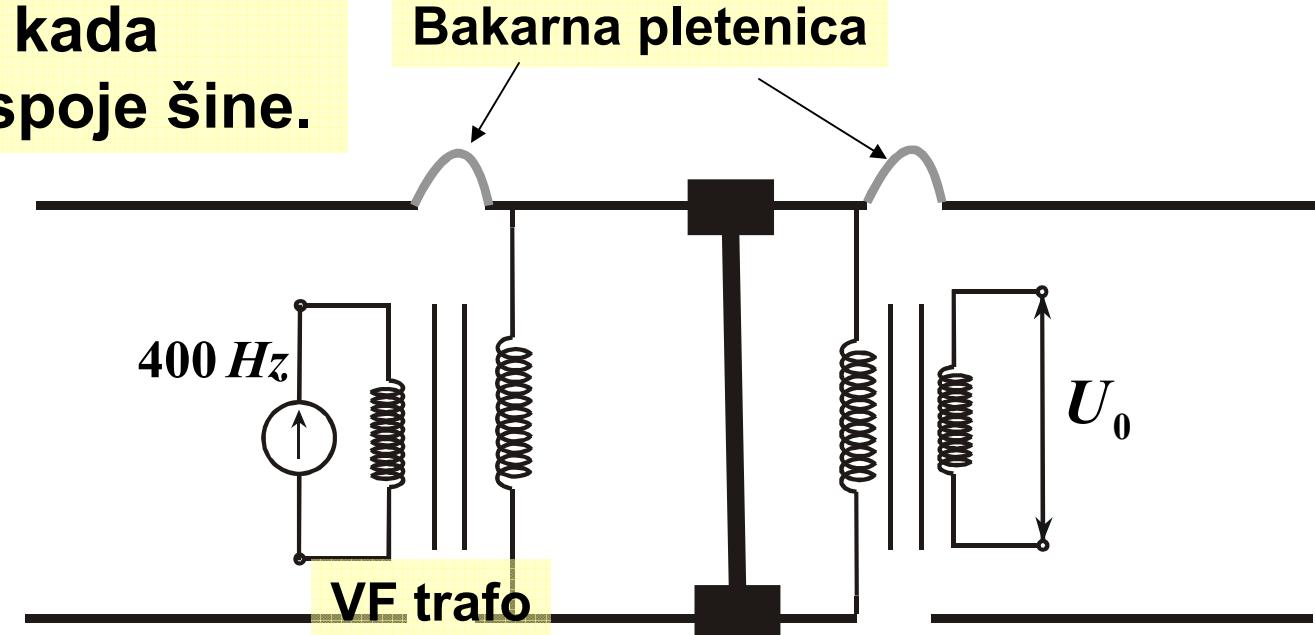$U_0$  - detekcioni signal.  
Mnogo je manji kada  
točkovi kratko spoje šine.



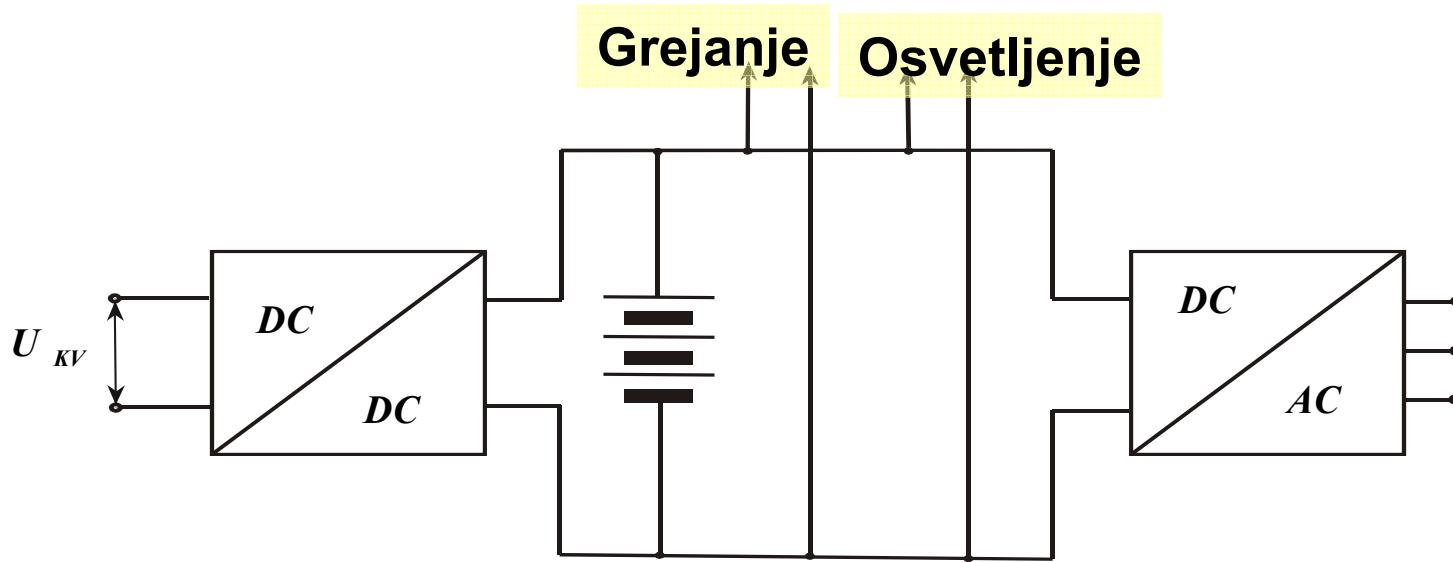


**Frekvencija je stalna (ista) za jednu podsekciju.**

**Osvetljenje:**

$$P_{osv} \approx 2,2kW$$

**Grejač:**

$$\approx 50\text{ kW / koli ma}$$

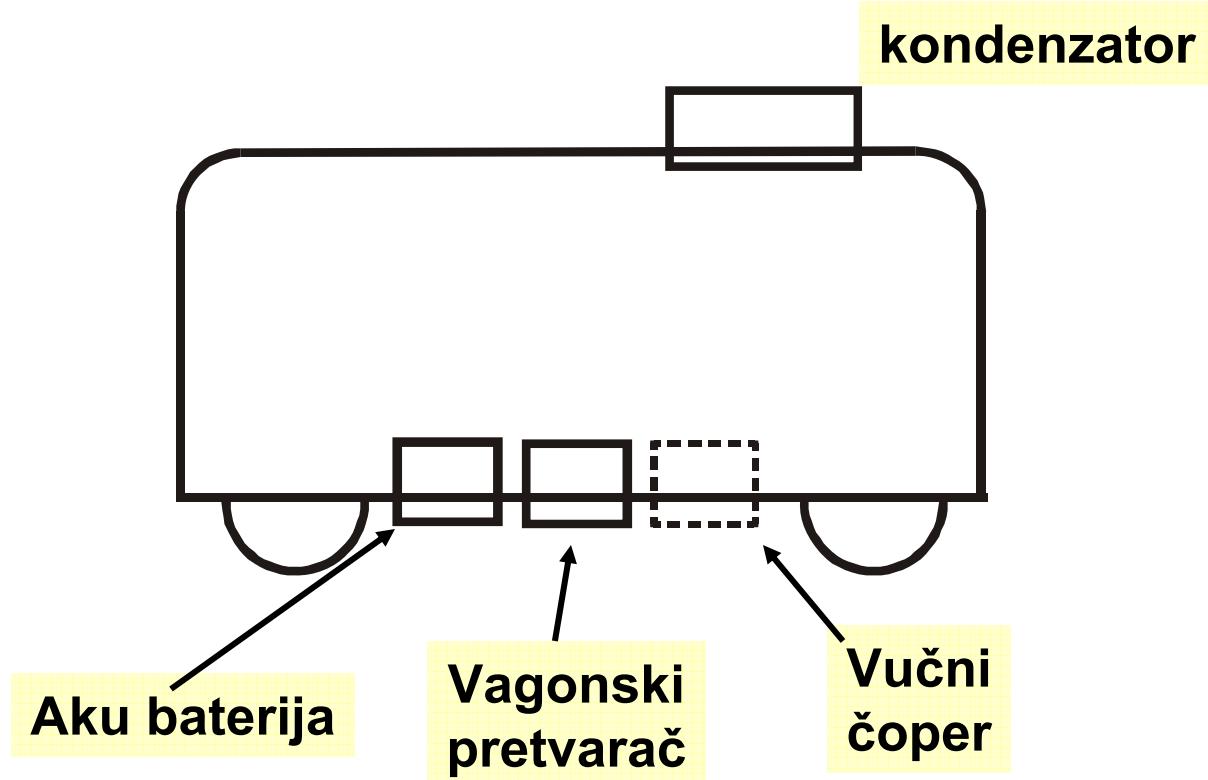

**U svakim kolima mora da postoji:  
vagonski pretvarač  
akumulatorska baterija**